

含源支路的等效变换

例2利用等效化简求电流 I 。

