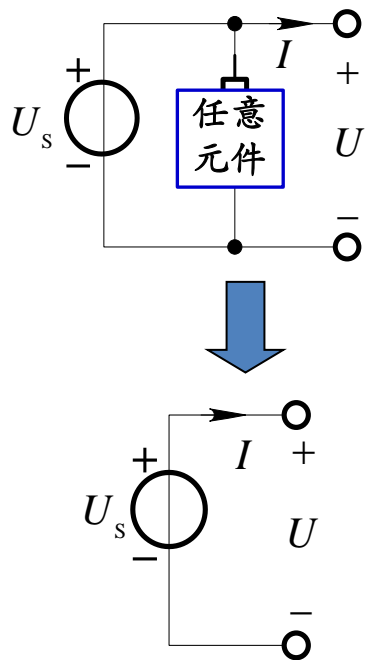


含源支路的等效变换

2 其它含源支路的等效

电压源并电阻



电流源串电阻

