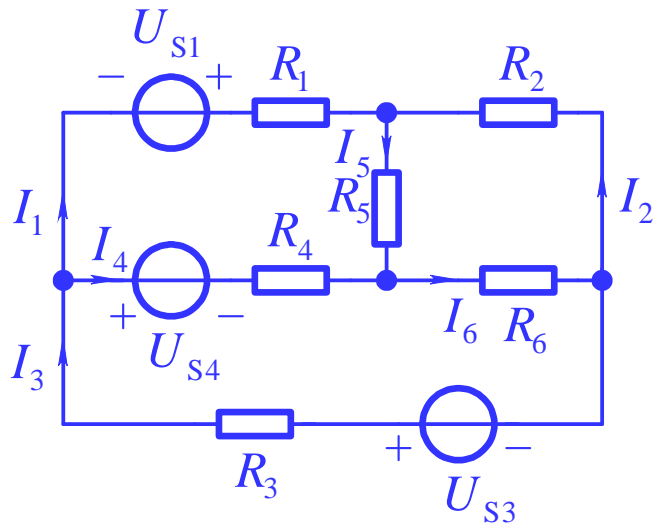


# 线性直流电路的一般性分析方法

**一般性分析方法：**以一组特定的电路变量作为待求量，利用KCL、KVL及VCR方程联立，完整的、系统性的求解这组电路变量的方法。



1. 支路电流法

2. 回路电流法

3. 节点电压法