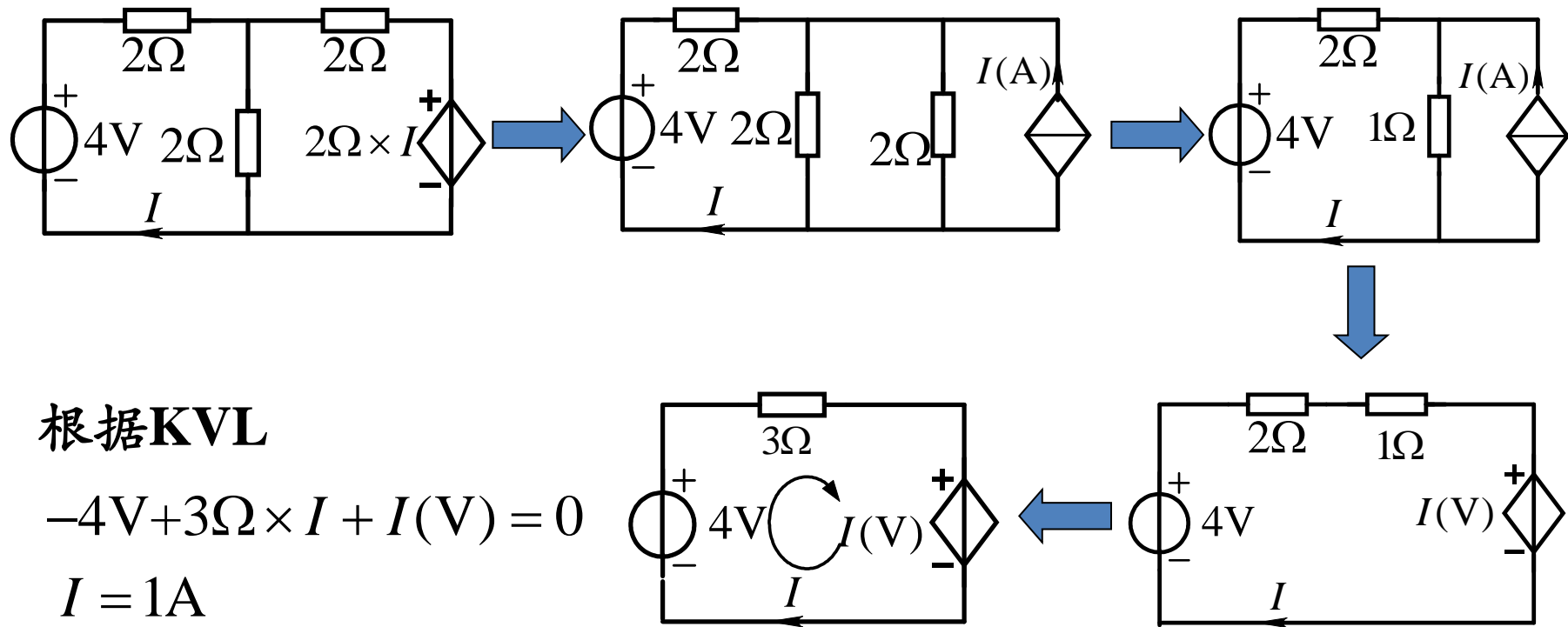


含源支路的等效变换

例3 利用等效化简求电流 I 。



根据KVL

$$-4V + 3\Omega \times I + I(V) = 0$$

$$I = 1A$$