

节点电压法

例2 列出图示电路的节点电压方程。

解：

1. 对节点①、②列出节点电压方程

$$\left(\frac{1}{R_S} + \frac{1}{R_b} + \frac{1}{R_f}\right)U_{n1} - \frac{1}{R_f}U_{n2} = \frac{U_S}{R_S} + \frac{\mu U_2}{R_b}$$

$$-\frac{1}{R_f}U_{n1} + \left(\frac{1}{R_f} + \frac{1}{R_L}\right)U_{n2} = -\beta I_b$$

2. 把受控电源的控制量用节点电压来表示

$$U_2 = U_{n2}, \quad I_b = \frac{U_{n1} - \mu U_2}{R_b}$$

3. 对方程进行整理：

$$\left. \begin{aligned} \left(\frac{1}{R_S} + \frac{1}{R_b} + \frac{1}{R_f}\right)U_{n1} - \left(\frac{1}{R_f} + \frac{\mu}{R_b}\right)U_{n2} &= \frac{U_S}{R_S} \\ -\left(\frac{1}{R_f} + \frac{\beta}{R_b}\right)U_{n1} + \left(\frac{1}{R_f} + \frac{1}{R_L} - \frac{\beta\mu}{R_L}\right)U_{n2} &= 0 \end{aligned} \right\}$$

