
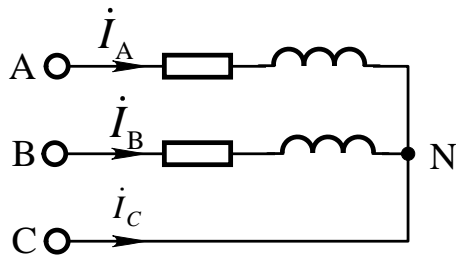


不对称三相电路


产生不对称的原因

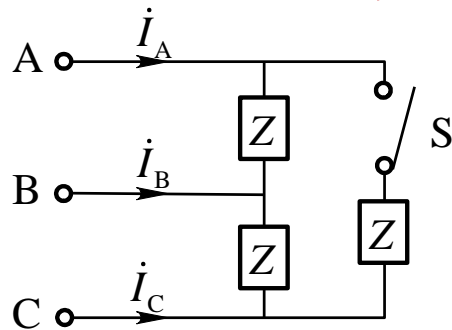

负载不对称



发生断路、短路等故障

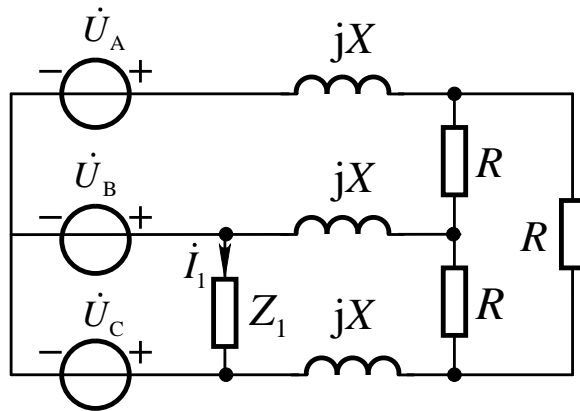

利用不对称三相电路的特性而工作的某些电气设备或仪器等等.....

不对称三相电路



电源对称负载不对称

$$\left(\frac{1}{Z_A} + \frac{1}{Z_B} + \frac{1}{Z_C} + \frac{1}{Z_N} \right) \dot{U}_{N'N} = \frac{\dot{U}_A}{Z_A} + \frac{\dot{U}_B}{Z_B} + \frac{\dot{U}_C}{Z_C}$$

$$\dot{U}_{N'N} = \frac{\dot{U}_A / Z_A + \dot{U}_B / Z_B + \dot{U}_C / Z_C}{1/Z_A + 1/Z_B + 1/Z_C + 1/Z_N}$$


$$\begin{aligned} \Rightarrow \quad \dot{U}_{N'N} \neq 0 \quad & \Rightarrow \quad \left. \begin{aligned} \dot{U}_{AN'} &= \dot{U}_A - \dot{U}_{N'N} \\ \dot{U}_{BN'} &= \dot{U}_B - \dot{U}_{N'N} \\ \dot{U}_{CN'} &= \dot{U}_C - \dot{U}_{N'N} \end{aligned} \right\} \end{aligned}$$

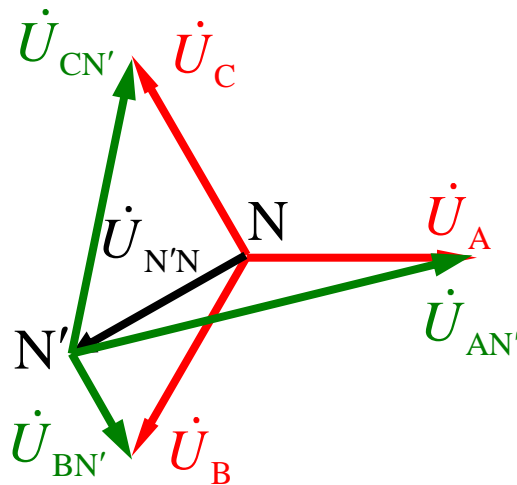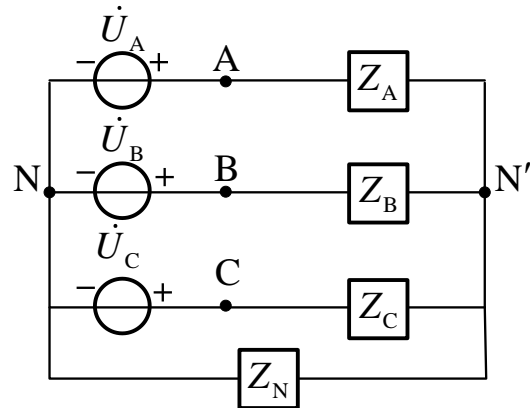为负载不对称时也保持负载相电压对称, 以使其正常工作, 减少中性点位移, 就应减小中线阻抗 Z_N 。低压电网广泛采用三相四线制。



不对称三相电路 例题

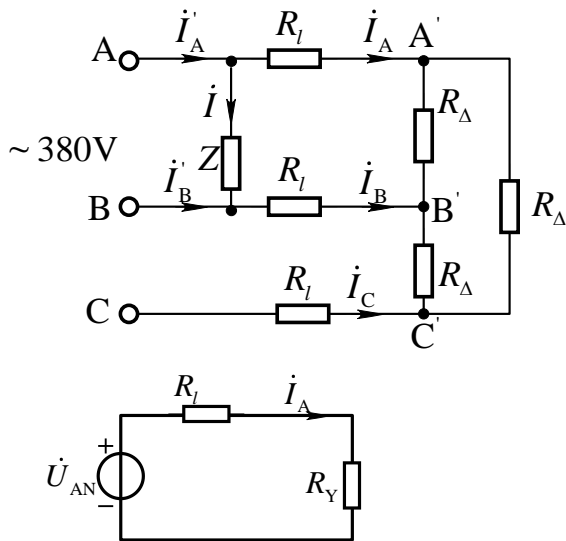例1 图示对称三相电路线电压 $U_l = 380\text{V}$ ，线路电阻 $R_l = 10\Omega$ ，负载电阻 $R_\Delta = 90\Omega$ ，附加一单相阻抗 $Z = 10\angle 30^\circ \Omega$ ，求电源侧各端线电流。



解：单相计算 $\dot{U}_{AN} = 220\angle 0^\circ \text{V}$ $\dot{U}_{AB} = 380\angle 30^\circ \text{V}$

$$R_Y = R_\Delta / 3 = 30\Omega \quad \dot{I}_A = \frac{\dot{U}_{AN}}{R_l + R_Y} = \frac{220\angle 0^\circ \text{V}}{(10 + 30)\Omega} = 5.5\angle 0^\circ \text{A}$$

$$\dot{I}_B = 5.5\angle -120^\circ \text{A}, \dot{I}_C = 5.5\angle 120^\circ \text{A}$$

单相阻抗电流

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_{AB}}{Z} = \frac{380\angle 30^\circ \text{V}}{10\angle 30^\circ \Omega} = 38\angle 0^\circ \text{A}$$

不对称A、B端线电流

$$\dot{I}'_A = \dot{I}_A + \dot{I} = 5.5\angle 0^\circ + 38\angle 0^\circ = 43.5\angle 0^\circ \text{A}$$

$$\dot{I}'_B = \dot{I}_B - \dot{I} = (5.5\angle 120^\circ - 38\angle 0^\circ) \text{A} \approx 41.03\angle -173.3^\circ \text{A}$$