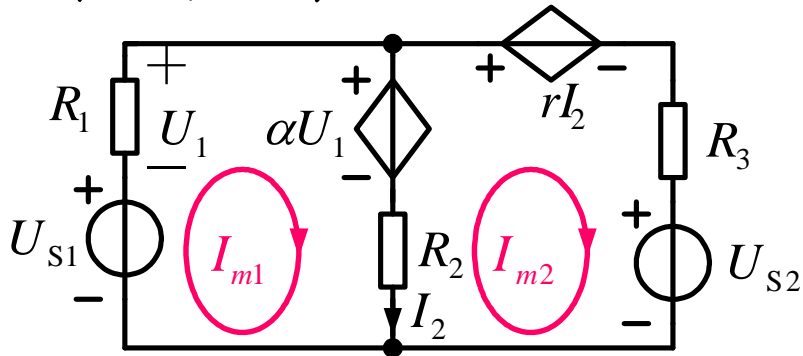


# 回路电流法

例2 列出图示电路的回路电流方程。



(1) 首先将受控源按独立电源处理

(2) 用回路电流表示受控源的控制量

选网孔为独立回路

$$\left\{ \begin{array}{l} (R_1 + R_2)I_{m1} - R_2I_{m2} = U_{S1} - \alpha U_1 \\ -R_2I_{m1} + (R_2 + R_3)I_{m2} = -U_{S2} + \alpha U_1 - rI_2 \end{array} \right. \quad \text{补充: } \left. \begin{array}{l} U_1 = -R_1I_{m1} \\ I_2 = I_{m1} - I_{m2} \end{array} \right\}$$

$$\text{整理: } \left\{ \begin{array}{l} (R_1 + R_2 - \alpha R_1)I_{m1} - R_2I_{m2} = U_{S1} \\ (-R_2 + \alpha R_1 + r)I_{m1} + (R_2 + R_3 - r)I_{m2} = -U_{S2} \end{array} \right.$$