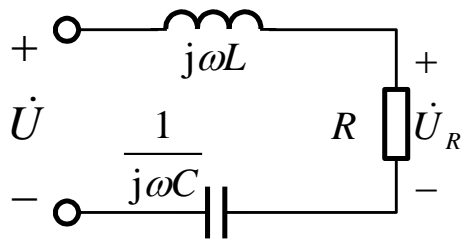


RLC 串联电路频率特性和滤波



$$|H_R(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{R^2} \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}}$$


$$H_R(j\omega) = \frac{\dot{U}_R}{\dot{U}} = \frac{R}{R + j[\omega L - 1/(\omega C)]}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad Q = \frac{\rho}{R} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R\omega_0 C} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$


$$\theta_R(\omega) = -\arctan Q \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)$$

ω / ω_0	$ H_R(j\omega) $	$\theta_R(\omega)$
0	0	90°
1	1	0°
\vdots	\vdots	\vdots
\vdots	\vdots	\vdots
∞	0	-90°


RLC 串联电路频率特性和滤波

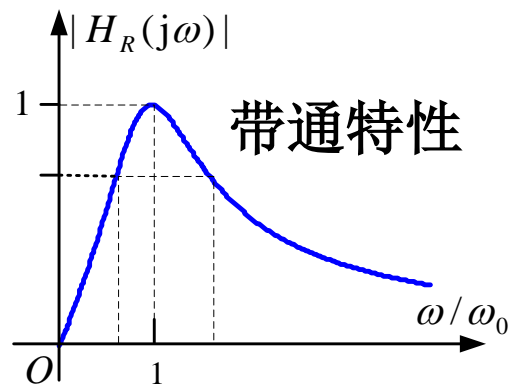

幅频特性

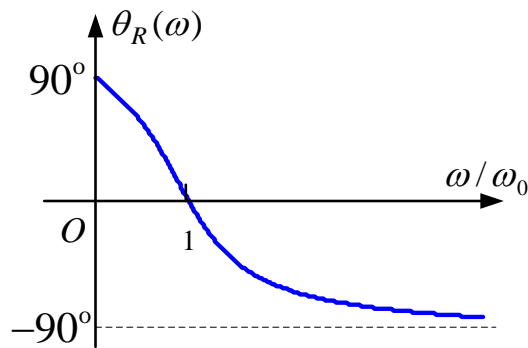

相频特性

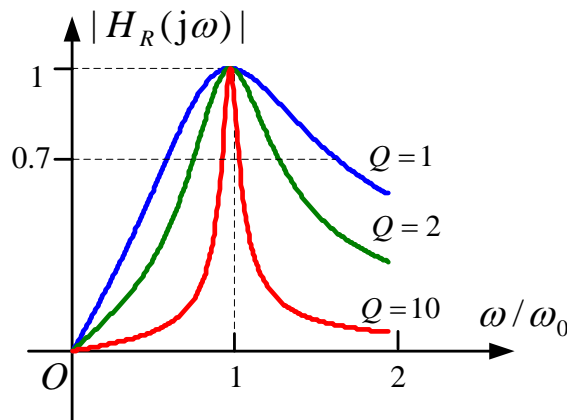


$$\frac{1}{\sqrt{1+Q^2\left(\frac{\omega_c}{\omega_0}-\frac{\omega_0}{\omega_c}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\Delta\omega = \omega_{c2} - \omega_{c1} = \omega_0 / Q$$

$$\omega_{c2} = \omega_0 \left(\frac{1}{2Q} + \sqrt{\frac{1}{4Q^2} + 1} \right)$$

$$\omega_{c1} = \omega_0 \left(-\frac{1}{2Q} + \sqrt{\frac{1}{4Q^2} + 1} \right)$$

RLC 串联电路频率特性和滤波


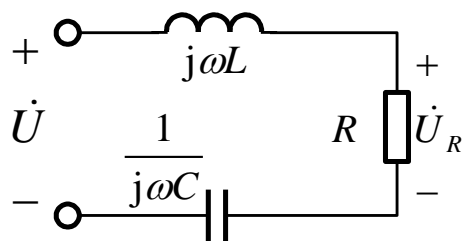


$$H_C(j\omega) = \frac{\dot{U}_C}{\dot{U}} = \frac{1/(j\omega C)}{R + j\omega L + 1/(j\omega C)}$$

$$|H_C(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2\right]^2 + \frac{1}{Q^2} \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$


$$= \frac{1}{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2\right] + j\frac{1}{Q} \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)}$$
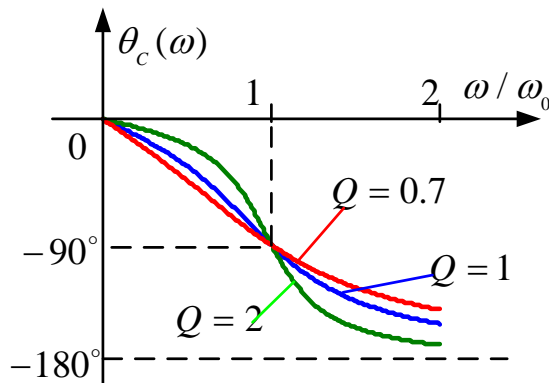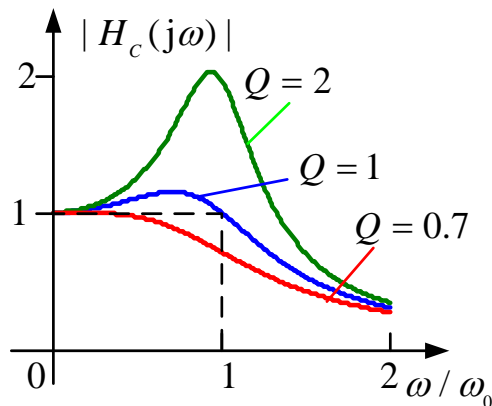
$$\theta_C(\omega) = -\arctan \frac{1}{Q \left(\frac{\omega_0}{\omega} - \frac{\omega}{\omega_0}\right)}$$



RLC低通电路的滤波特性



RLC 串联电路频率特性和滤波

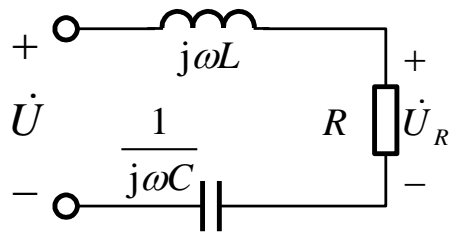

$$H_L(j\omega) = \frac{\dot{U}_L}{\dot{U}} = \frac{j\omega L}{R + j\omega L + 1/(j\omega C)} = \frac{1}{\left[1 - \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2\right] - j\frac{1}{Q}\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$



$$|H_L(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2\right]^2 + \frac{1}{Q^2}\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}$$
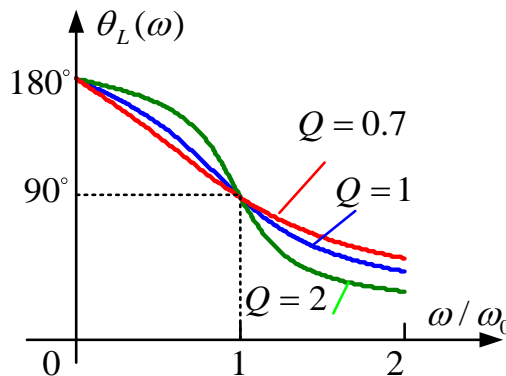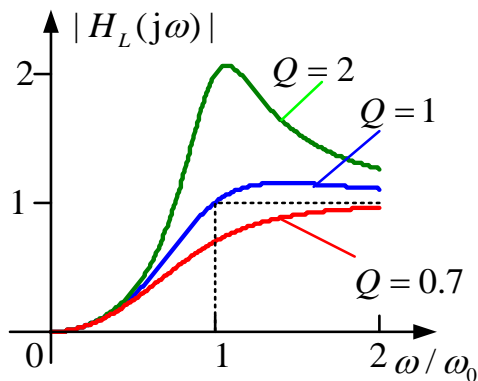
$$\theta_L(\omega) = -\arctan \frac{-1}{Q\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$



RLC高通电路频率特性

RLC串联电路能否实现带阻特性？

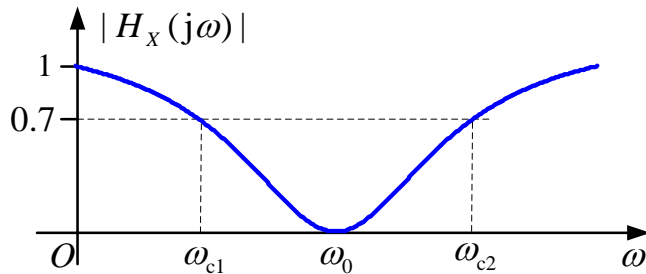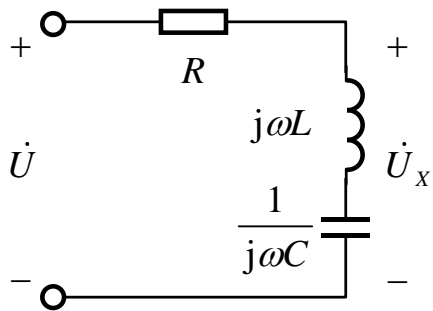

$$H_X(j\omega) = \frac{\dot{U}_X}{\dot{U}} = \frac{j[\omega L - 1/(\omega C)]}{R + j[\omega L - 1/(\omega C)]}$$

$$\omega_{c1} = \omega_0 \left(-\frac{1}{2Q} + \sqrt{\frac{1}{4Q^2} + 1} \right)$$

$$\omega_{c2} = \omega_0 \left(\frac{1}{2Q} + \sqrt{\frac{1}{4Q^2} + 1} \right)$$