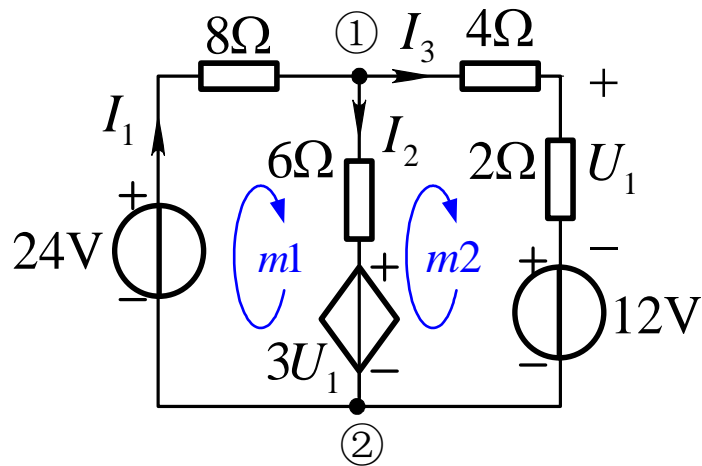


支路电流法

例2 用支路电流法求图中电流 I_1 , I_2 , I_3 。



解：节点① $-I_1 + I_2 + I_3 = 0$

网孔 $m1$:

$$8\Omega \times I_1 + 6\Omega \times I_2 + 3U_1 = 24V$$

网孔 $m2$:

$$-6\Omega \times I_2 + (4 + 2)\Omega \times I_3 - 3U_1 = -12V$$

补充方程 $U_1 = 2\Omega \times I_3$

解得 $I_1 = \frac{12}{7}A, I_2 = 2A, I_3 = -\frac{2}{7}A$