

# 含运算放大器电路的分析

例3 列图示电路的节点电压方程

解:

$$\left\{ \begin{array}{l} (\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5})U_{n1} - \frac{1}{R_2}U_{n2} - \frac{1}{R_5}U_{n4} = \frac{U_i}{R_1} \\ -\frac{1}{R_2}U_{n1} + (\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3})U_{n2} = 0 \\ (\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_6})U_{n3} - \frac{1}{R_6}U_{n4} = 0 \\ -\frac{1}{R_5}U_{n1} - \frac{1}{R_6}U_{n3} + (\frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6})U_{n4} = I \end{array} \right.$$

补充:  $U_{n2} = U_{n3}$

