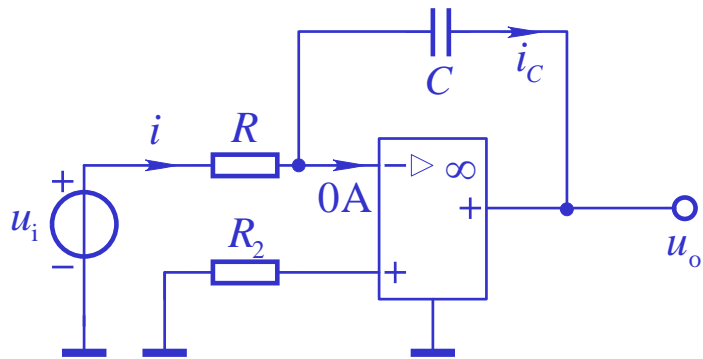



5. 积分运算电路



$$i = i_C = \frac{u_i}{R}$$

$$u_o = -u_C = -\frac{1}{C} \int i_C dt = -\frac{1}{RC} \int u_i dt$$

6. 微分运算电路

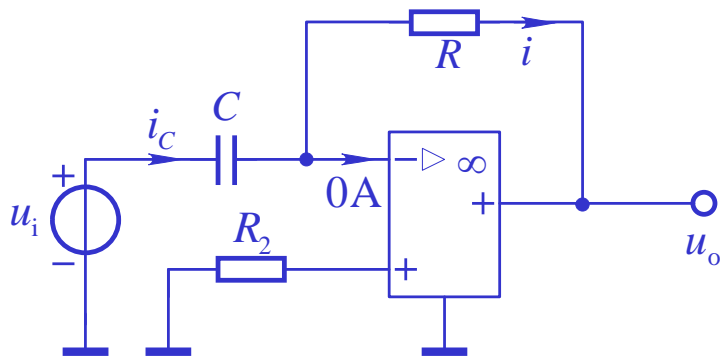

$$i_C = i = C \frac{du_i}{dt}$$

$$u_o = -Ri = -RC \frac{du_i}{dt}$$