

电路元件与电路基本定律



基本物理量: 1 电流 3 电功率

2 电压 4 能量

基本元器件: 1 电阻元件 4 电压源元件

2 电容元件 5 电流源元件

3 电感元件 6 受控源元件

基本定律: 1 基尔霍夫电流定律

2 基尔霍夫电压定律