

互易定理例题

例1 用互易定理求图示电路电压 U 。

