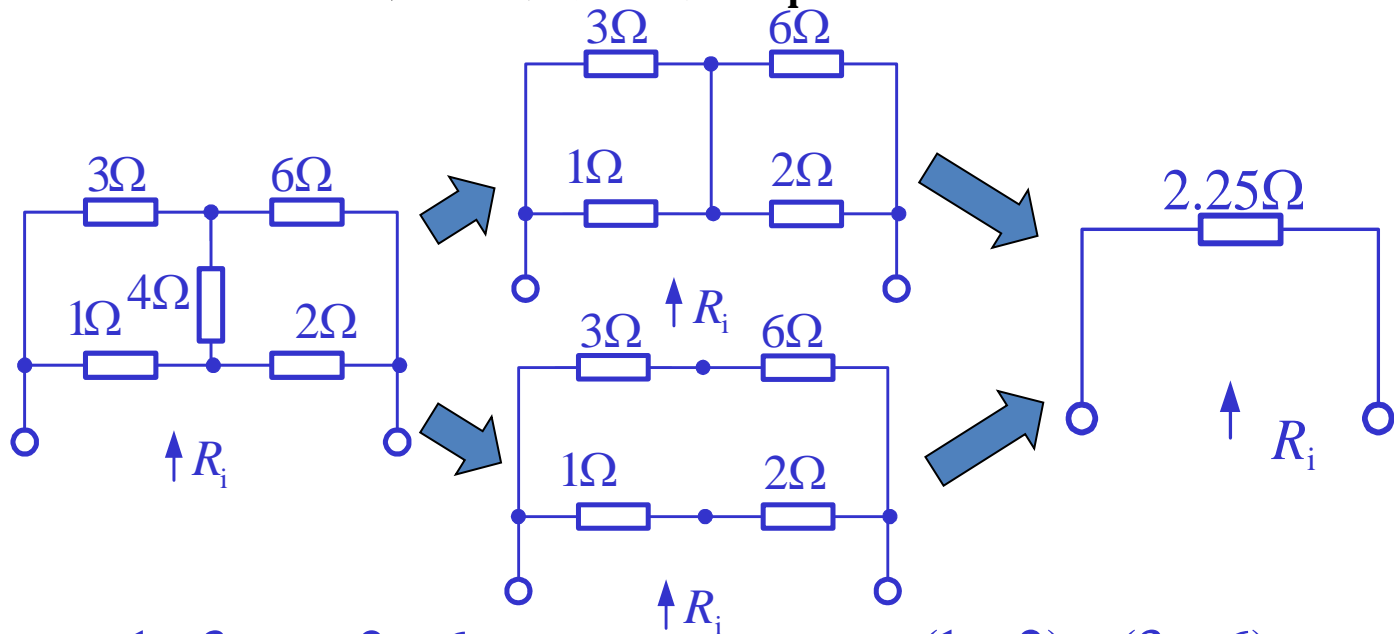


例2 求图示电路的等效电阻 $R_i$ 。



$$R_i = \frac{1 \times 3}{1 + 3} \Omega + \frac{2 \times 6}{2 + 6} \Omega = 2.25 \Omega \quad R_i = \frac{(1 + 2) \times (3 + 6)}{(1 + 2) + (3 + 6)} \Omega = 2.25 \Omega$$