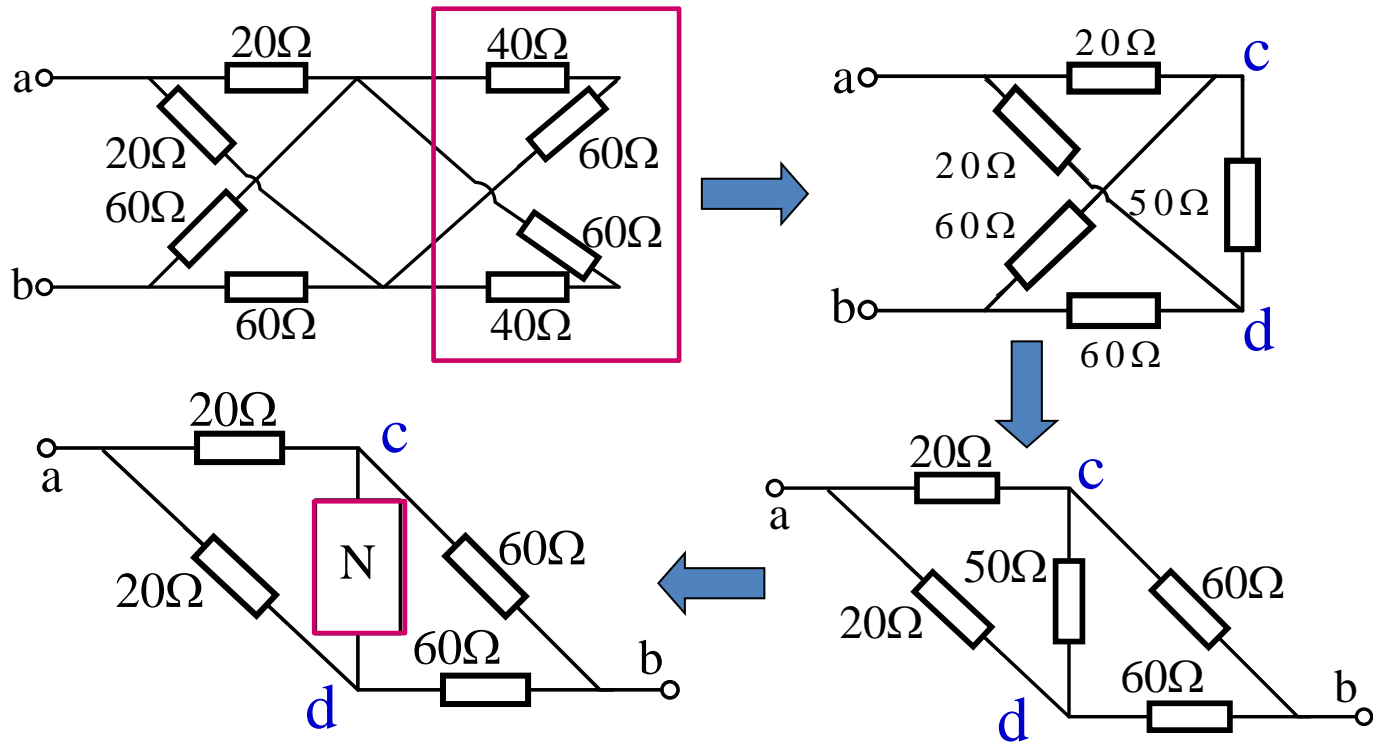


电阻星形联接和三角形联接例题

例3 求图示电路的a b端口的等效电阻。



$$R_{eq} = (20 + 60) // (20 + 60) = 40\Omega$$