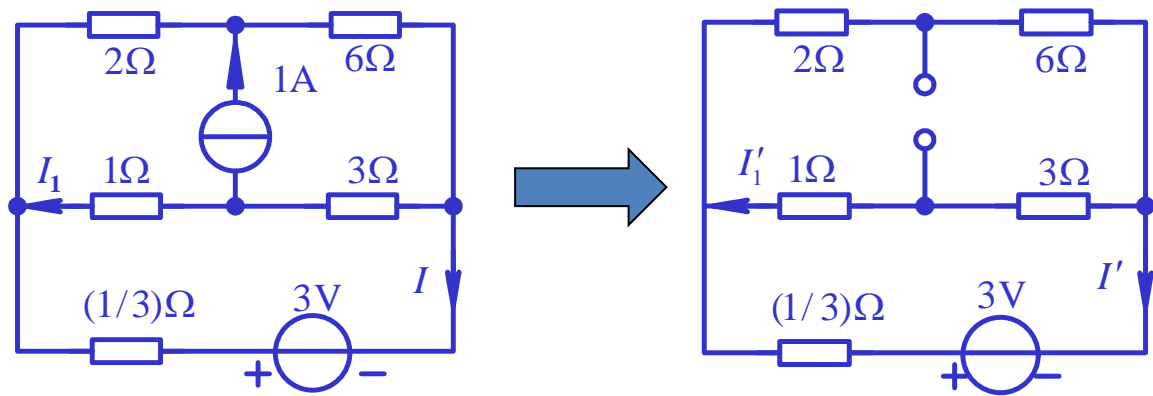


例4 用叠加定理求图示电路的电流 I 及 1Ω 电阻消耗的功率






解: 1) $3V$ 电压源单独作用

$$I' = \frac{3V}{\frac{1}{3}\Omega + \frac{4 \times 8}{4+8}\Omega} = 1A \quad I'_1 = -I' \times \frac{8\Omega}{4\Omega + 8\Omega} = -\frac{2}{3}A$$

叠加定理例题

2) 1A电流源单独作用

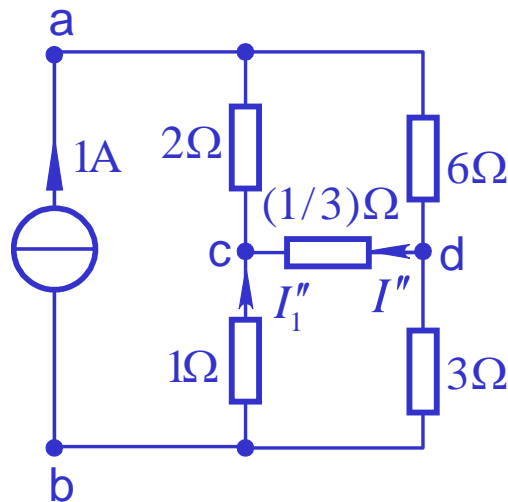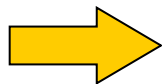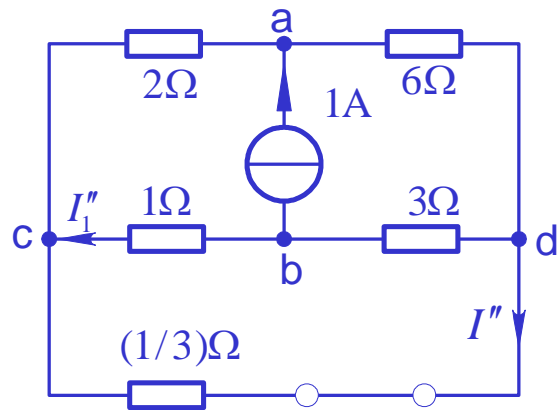

电桥平衡 $I'' = 0$

叠加 $I = I' + I'' = 1A$

由分流公式:

$$I_1 = I'_1 + I''_1 = -17/12A$$

$$I''_1 = -1A \times \frac{3}{1+3} = -\frac{3}{4}A$$

功率 $P_{1\Omega} = 1\Omega \times I_1^2 = 2.007W$