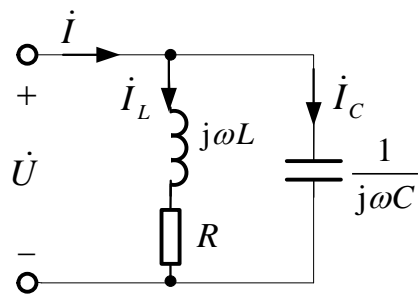


# 实际并联谐振电路

由于实际的电感线圈都有电阻，故有如下的实际并联电路



端口阻抗  $Z = \frac{(R + j\omega L) \times (-j/\omega C)}{R + j\omega L - j/\omega C} \stackrel{\omega_0 L \gg R}{\approx} \underset{\text{谐振}}$

$$\frac{j\omega L(-j/\omega C)}{R + j\omega L - j/\omega C} = \frac{L/C}{R + j(\omega L - 1/\omega C)}$$



谐振条件  $\omega L = 1/\omega C$

谐振方法  $\omega = \omega_0 = 1/\sqrt{LC} \rightarrow$  谐振角频率

谐振时其等效阻抗为一个电阻  $R_0 = \frac{L}{RC}$

当  $R = 0$   $R_0 \rightarrow \infty$  理想电感与电容并联谐振

# 谐振时各支路电流

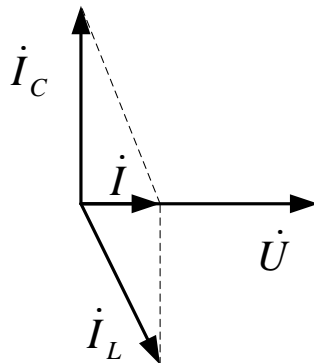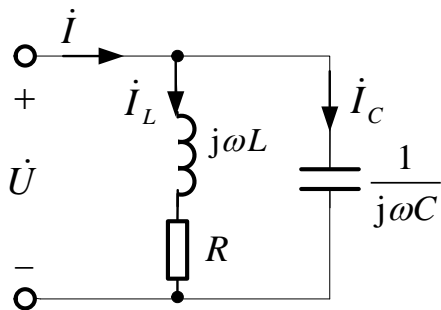

$$\dot{I}_L = \frac{\dot{U}}{R + j\omega L} \approx \frac{\dot{U}}{j\omega L} \quad (\omega L \gg R)$$

$$\dot{I}_C = j\omega C \dot{U}$$

$$I_L = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (\omega_0 L)^2}} \approx \frac{U}{\omega_0 L} \quad ; I_C = \omega_0 C U$$

$$Q_L = \omega_0 L / R \quad I_L \approx I_C = QI \gg I$$

# 实际并联谐振电路

端口导纳  $Y = \frac{1}{R + j\omega L} + j\omega C$


$$= \frac{R}{R^2 + (\omega L)^2} + j\left[\omega C - \frac{\omega L}{R^2 + (\omega L)^2}\right]$$

谐振条件  $\omega C - \frac{\omega L}{R^2 + (\omega L)^2} = 0$

谐振角频率  $\Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}}$  ( 当  $R < \sqrt{\frac{L}{C}}$  时存在 )

谐振时阻抗

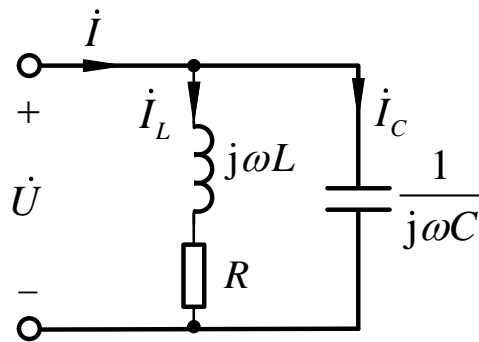
$$Z = R_0 = \frac{R^2 + (\omega_0 L)^2}{R} = \frac{L}{RC}$$



线圈与电容器并联电路

# 并联谐振电路-例题

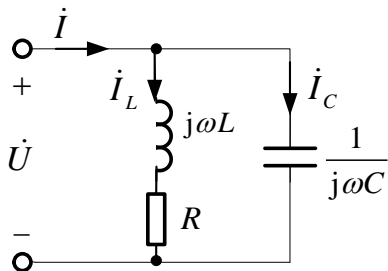例2 已知图示电路 $R = 25\Omega$ ， $L = 0.25\text{mH}$ ， $C = 85\text{pF}$ 。试求该并联电路的谐振频率和谐振时的品质因数及阻抗。



$$\text{解: } \omega_0 \approx \sqrt{\frac{1}{LC}} = \sqrt{\frac{1}{0.25 \times 10^{-3} \text{H} \times 85 \times 10^{-12} \text{F}}} = 6.86 \times 10^6 \text{ rad/s}$$

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{(6.86 \times 10^6) \text{s}^{-1}}{2\pi} \approx 1092 \text{ kHz}$$

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{6.86 \times 10^6 \times 0.25 \times 10^{-3} \Omega}{25\Omega} = 68.6$$

$$Z = R_0 = \frac{L}{RC} = \frac{0.25 \times 10^{-3} \text{H}}{25\Omega \times 85 \times 10^{-12} \text{F}} = 118 \text{ k}\Omega$$