
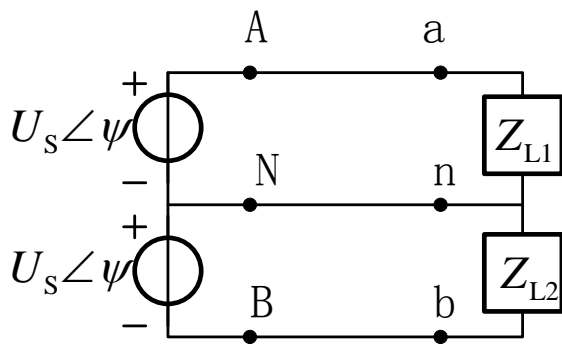


多相系统

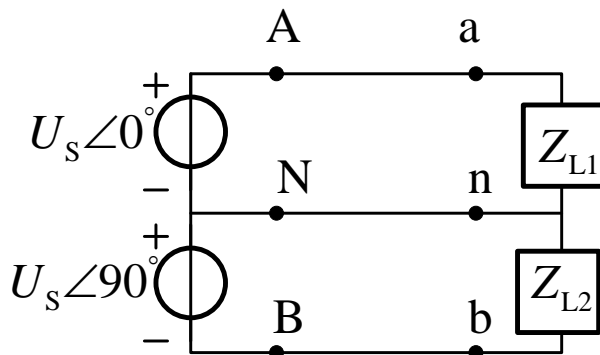电路或系统中，交流电源工作在相同频率不同的相位下称为多相电源，有多相电源供电的体系称为多相系统。




单相三线系统




两相三线系统

对称三相电压

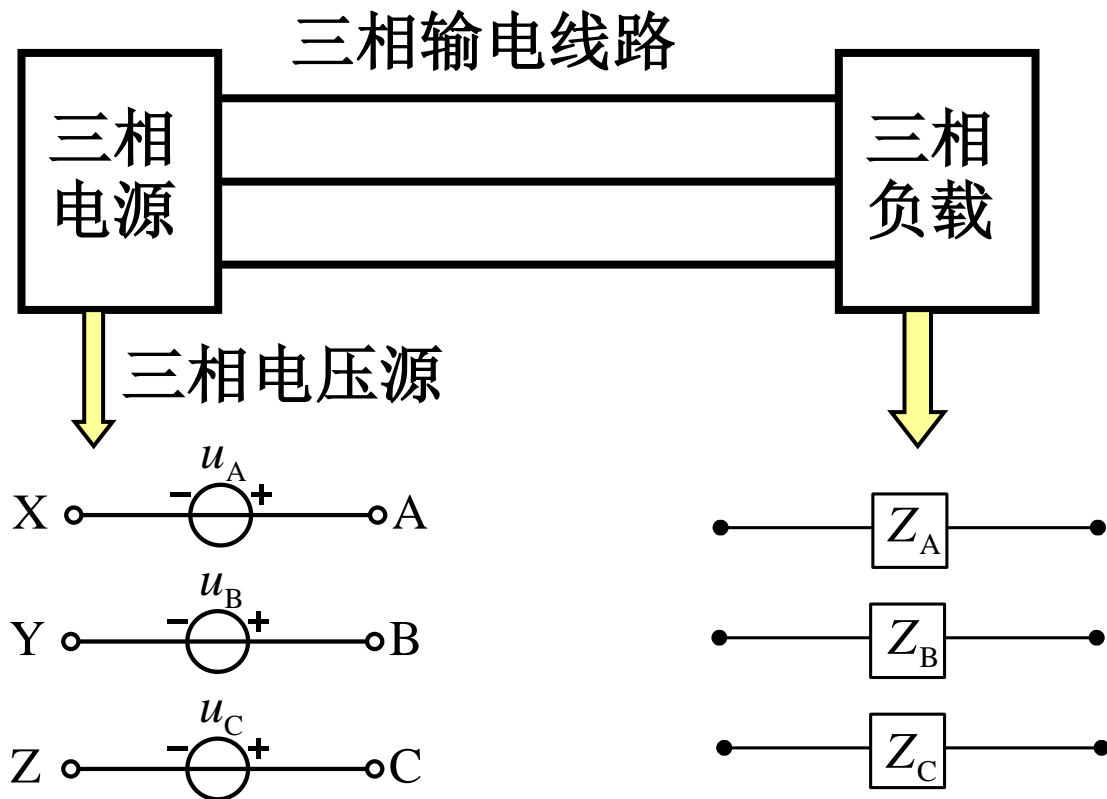

对称三相电压

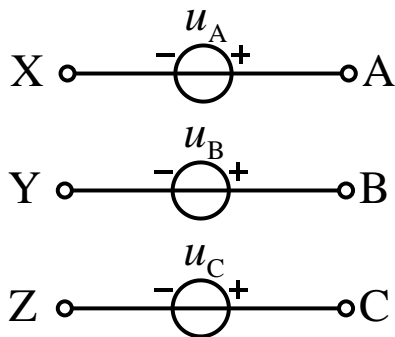

当三相电压 u_A 、 u_B 、 u_C 不仅频率、波形相同，幅值相等，而且变动进程彼此相差 120° ，称为**对称三相电压**。

正序


$$\left. \begin{aligned} u_A &= \sqrt{2}U \cos(\omega t) \\ u_B &= \sqrt{2}U \cos(\omega t - 120^\circ) \\ u_C &= \sqrt{2}U \cos(\omega t - 240^\circ) \end{aligned} \right\}$$

负序

$$\left. \begin{aligned} u_A &= \sqrt{2}U \cos(\omega t) \\ u_B &= \sqrt{2}U \cos(\omega t + 120^\circ) \\ u_C &= \sqrt{2}U \cos(\omega t + 240^\circ) \end{aligned} \right\}$$

对称三相电压

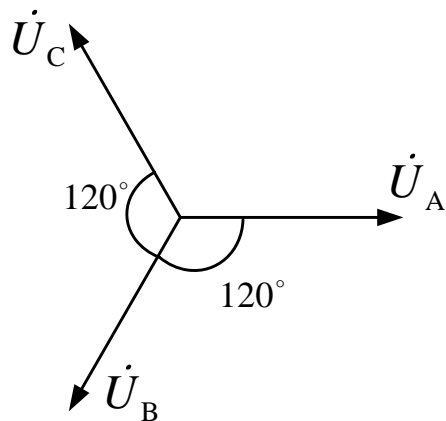
$$\left. \begin{aligned} \dot{U}_A &= U \angle 0^\circ \\ \dot{U}_B &= U \angle -120^\circ \\ \dot{U}_C &= U \angle -240^\circ \end{aligned} \right\}$$



正序相量图

$$\dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C = 0$$

$$u_A + u_B + u_C = 0$$

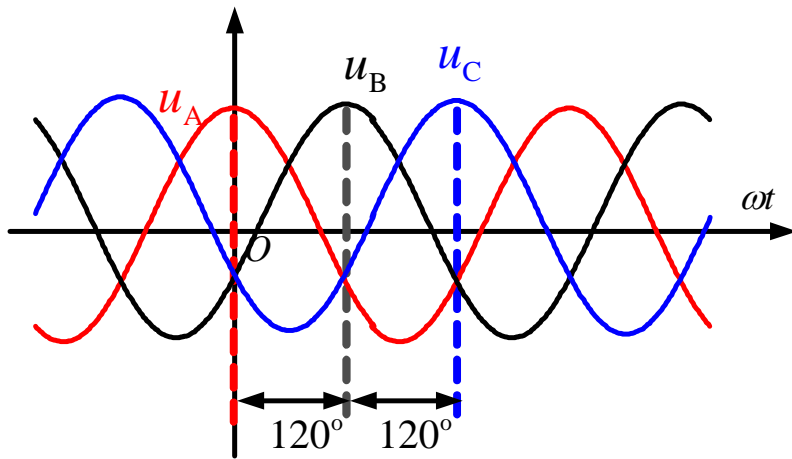


对称三相电压正序波形图

确定下列电源相序

$$u_A = 200 \cos(\omega t + 10^\circ) \text{V}$$

$$u_B = 200 \cos(\omega t - 230^\circ) \text{V}$$
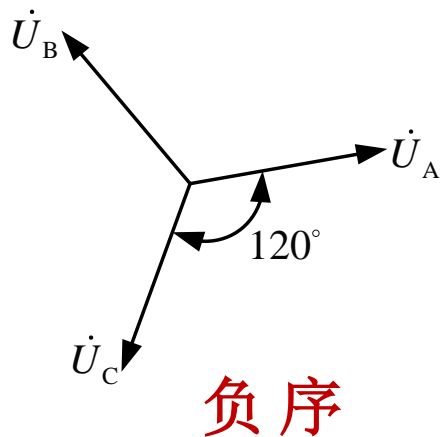
$$u_C = 200 \cos(\omega t - 110^\circ) \text{V}$$



已知 $\dot{U}_B = 110 \angle 30^\circ \text{V}$ ，对称三相电源相序为正序，试确定 u_A 、 u_C 的相量。

$$\begin{aligned}\dot{U}_A &= 110 \angle (30^\circ + 120^\circ) \\ &= 110 \angle 150^\circ\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dot{U}_C &= 110 \angle (30^\circ - 120^\circ) \\ &= 110 \angle -90^\circ\end{aligned}$$