
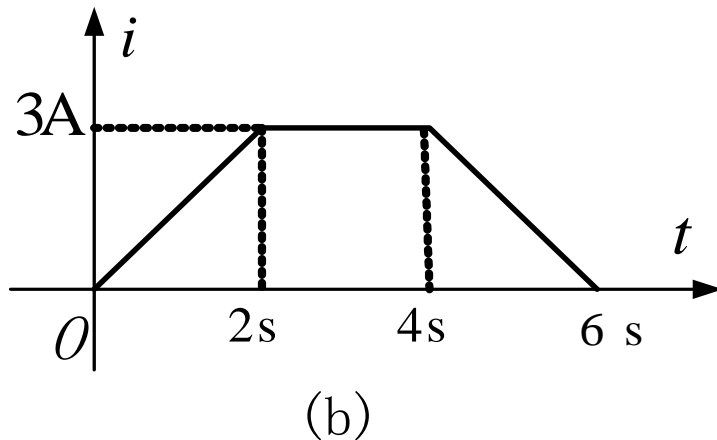


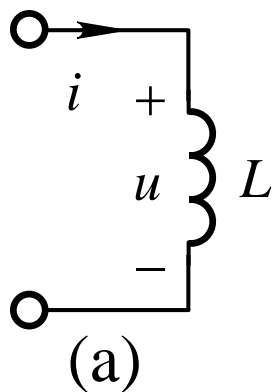例1 电路如图 (a)所示,  $0.1\text{H}$ 电感通以图 (b)所示的电流。求时间 $t>0$ 电感电压、吸收功率及储存能量的变化规律。



解：根据电流的变化规律，分段计算如下

(1)  $0 < t < 2\text{ s} : i = 1.5t \text{ A}$

$$u = L \frac{di}{dt} = (0.1 \times 1.5) \text{ V} = 0.15 \text{ V}$$


$$p = ui = 0.225t \text{ W} \quad w_m = \frac{1}{2} Li^2 = 0.1125t^2 \text{ J}$$

(2)  $2\text{s} < t < 4\text{s}$  :  $i = 3 \text{ A}$

$$u = L \frac{di}{dt} = 0$$

$$p = ui = 0$$
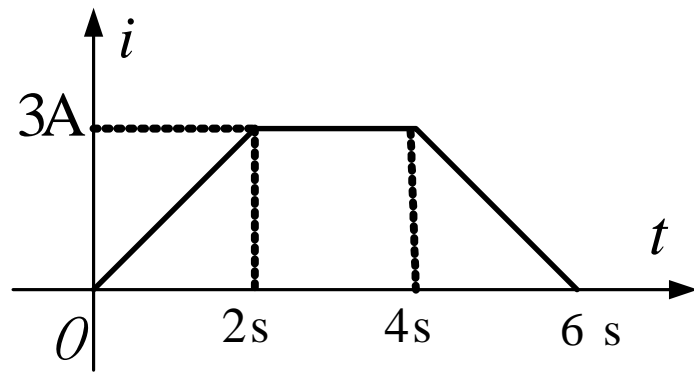
$$w_m = \frac{1}{2} Li^2 = 0.45 \text{ J}$$



(b)

$$(3) 4\text{s} < t < 6\text{s} : i = (-1.5t + 9) \text{ A}$$


$$(4) t > 6\text{s} : i = 0$$

$$u = L \frac{di}{dt} = -0.1 \times 1.5 \text{ V} = -0.15 \text{ V}$$

电压、功率及能量均为零。

$$p = ui = (0.225t - 1.35) \text{ W}$$
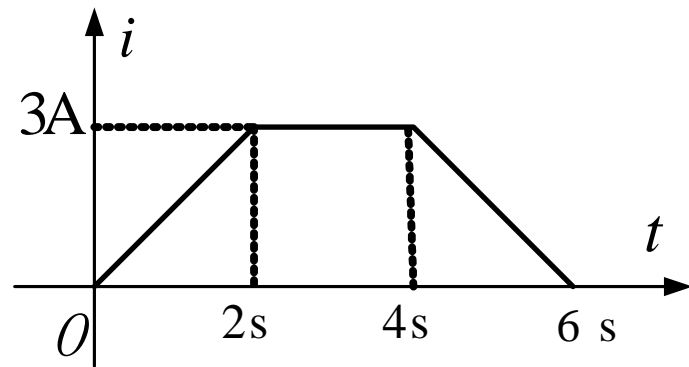
$$\begin{aligned} w_{\text{m}} &= \frac{1}{2} Li^2 \\ &= (0.1125t^2 - 1.35t + 0.45) \text{ J} \end{aligned}$$



(b)