

# 含源支路的等效变换

例1 用等效变换求图示电路中电流 $I$ 。

