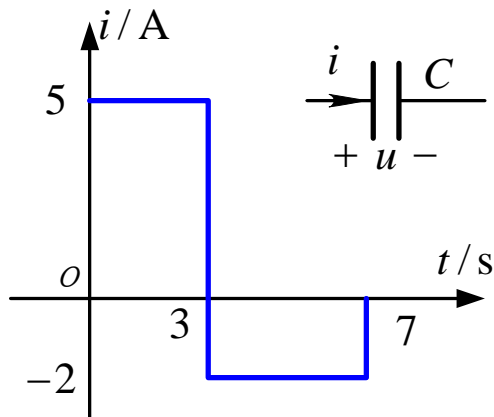


例1 设0.2F电容流过的电流波形如图所示，已知 $u(0)=30\text{V}$ 。试计算电容电压的变化规律并画出波形。



解： 电容电压计算如下

(1) $0 \leq t < 3\text{s}$: $i = 5\text{A} > 0$ 电容充电

$$\begin{aligned} u &= u(0) + \frac{1}{C} \int_0^t i(\xi) d\xi \\ &= 30\text{V} + \frac{1}{0.2\text{F}} \int_0^t 5\text{A} d\xi = 30\text{V} + 25t \end{aligned}$$

并且 $u(3\text{s}) = (30 + 25 \times 3)\text{V} = 105\text{V}$

(2) $3\text{s} \leq t < 7\text{s}$: $i = -2\text{A} < 0$

$$u = u(3s) + \frac{1}{C} \int_{3s}^t i(\xi) d\xi = 105 + \frac{1}{0.2} \int_{3s}^t (-2) d\xi = (135 - 10t) \text{ V}$$

并且 $u(7s) = 65\text{V}$

(3) $t \geq 7s$: $i = 0\text{A}$

电容电压保持不变

$$u(t) = u(7s) = 65\text{V}$$

