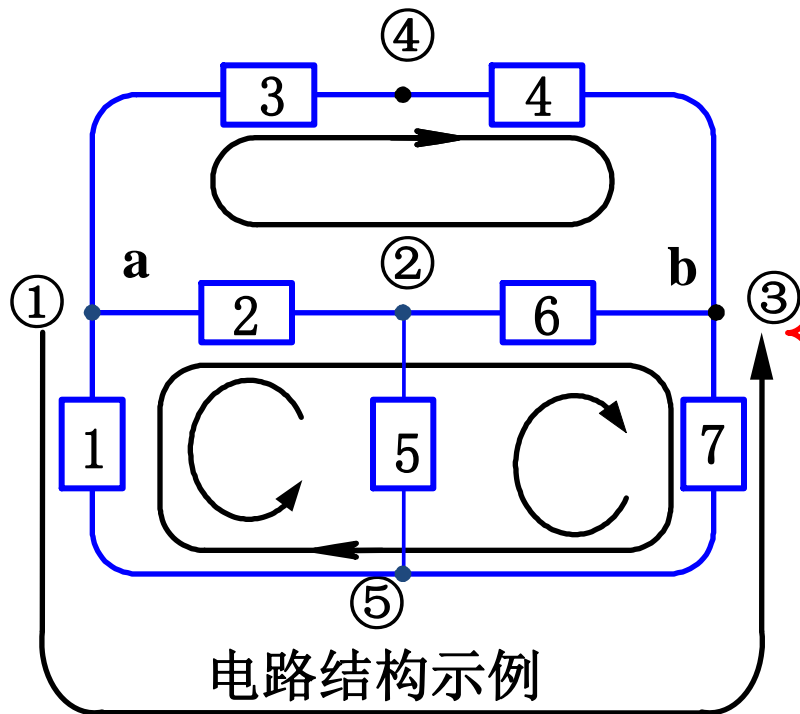


# 基尔霍夫电流定律

电路结构



**支路**：每个二端元件称为一条支路

**节点**：若干支路的联接点

**路径**：在两节点a, b之间, 由m 条不同的支路和 $m-1$ 个不同的节点 (不含a和b)依次联接成的一条通路称为a到b的路径

**回路**：闭合的路径

**网孔**：内部或外部不包含任何支路的回路