

戴维南定理例题

例4 图示电路，已知 $R = 10\Omega$ 时 $U = 15V$ ；当 $R = 20\Omega$ 时 $U = 20V$ ；求 $R = 30\Omega$ 时 $U = ?$

