

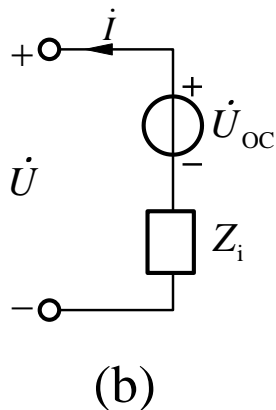


# 正弦含源一端口网络等效

正弦交流含独立源一端口网络如图 (a)所示

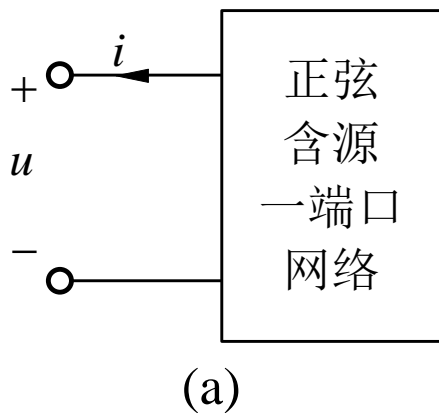

$$\dot{U} = \dot{U}_{oc} - Z_i \dot{I}$$

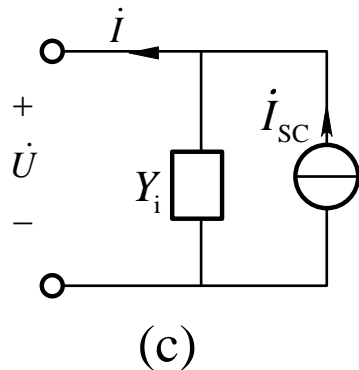

$$\dot{I} = \dot{I}_{sc} - Y_i \dot{U}$$

$\dot{U}_{oc}$  开路电压相量


$\dot{I}_{sc}$  短路电流相量

所有独立源全部置零时,  $Z_i$  端口输入阻抗;  $Y_i$  端口输入导纳

# 正弦含源一端口网络等效



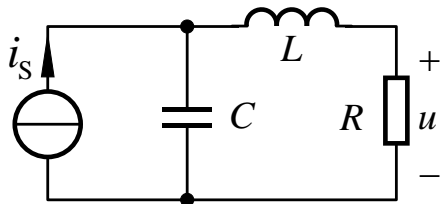例 1 图所示电路中  $C = 0.01\text{F}$ ,  $L = 0.01\text{H}$ ,  $i_s = 10\sqrt{2} \cos(\omega t)\text{A}$ 。求  $\omega$  为何值时电压  $u$  与电阻  $R$  ( $R \neq 0$ ) 无关? 求出电压  $u$ 。



$$\dot{U}_{\text{oc}} = \dot{I}_s / (j\omega C)$$

$$Z_i = j\omega L + 1/(j\omega C)$$

解:

当  $Z_i = 0$  时  $\omega = 1/\sqrt{LC} = 100\text{rad/s}$

$$\dot{U} = \dot{U}_{\text{oc}} = 10\angle 0^\circ \times \frac{1}{j100 \times 0.01} = 10\angle -90^\circ \text{V}$$

$$u = 10\sqrt{2} \cos(\omega t - 90^\circ) \text{V}$$

