
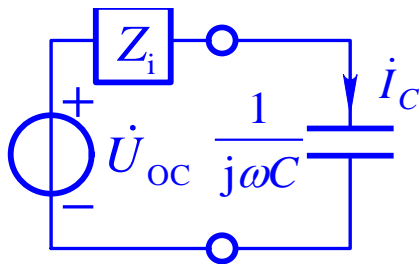


正弦稳态电路相量分析法

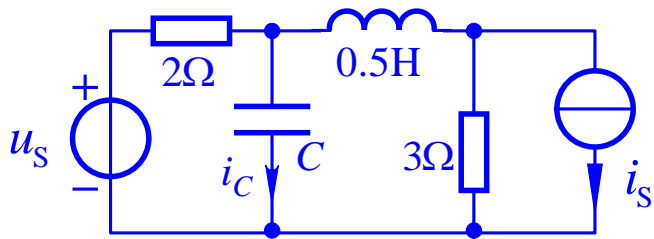

例4 图示电路,已知 $C=0.05\text{F}$ 时, $i_C = 5\sqrt{2} \cos(10t - 60^\circ)\text{A}$, 求当 $C=0.25\text{F}$ 时, $i_C = ?$



$$Z_i = \frac{2 \times (3 + j5)}{2 + 3 + j5} \Omega = (1.6 + j0.4) \Omega$$

当 $C = 0.05\text{F}$ 时,

$$\dot{U}_{oc} = (Z_i + \frac{1}{j\omega C}) \dot{I}_C = 8\sqrt{2} \angle -105^\circ \text{V}$$



当 $C = 0.25\text{F}$ 时,

$$\dot{I}_C = \frac{\dot{U}_{oc}}{Z_i + 1/j\omega C} = 5\sqrt{2} \angle -105^\circ \text{A}$$

$$i_C = 10 \cos(10t - 105^\circ) \text{A}$$

正弦稳态电路相量分析法

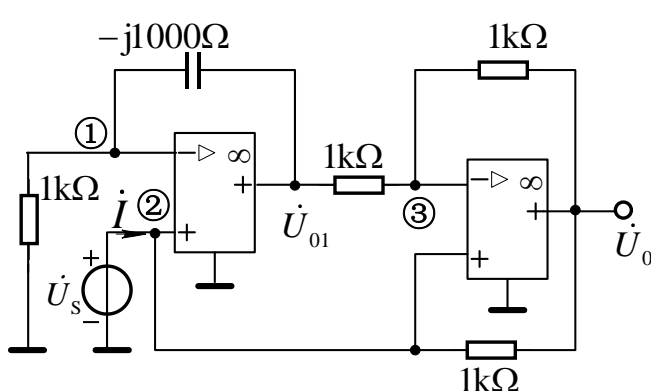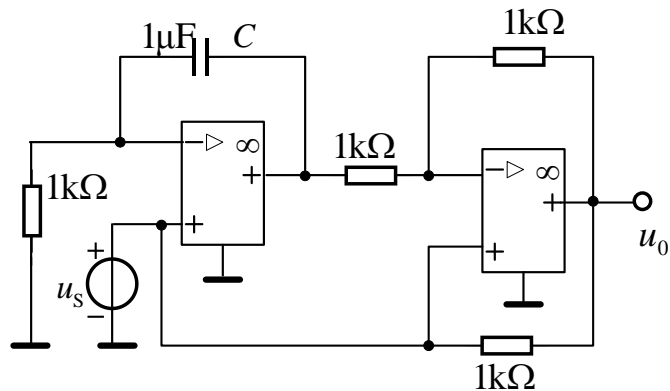例5 图示已知 $u_s = 100\sqrt{2}(\cos 10^3 t + 45^\circ) \text{ V}$ 。试确定输出 u_0 及输入阻抗 Z 。



解：频域电路如图所示

$$\dot{U}_s = \dot{U}_{n1} = \dot{U}_{n2} = \dot{U}_{n3} = 100\angle 45^\circ \text{ V}$$

$$\left(\frac{1}{1000} + j\frac{1}{1000}\right)\dot{U}_{n1} - j\frac{1}{1000}\dot{U}_{o1} = 0$$

$$-\frac{1}{1000}\dot{U}_{o1} + \left(\frac{1}{1000} + \frac{1}{1000}\right)\dot{U}_{n3} - \frac{1}{1000}\dot{U}_0 = 0$$

$$i = \frac{1}{1000}(\dot{U}_{n2} - \dot{U}_0) \quad Z = \dot{U}_s / i$$

$$= 1000\angle 90^\circ \Omega$$

得

$$\dot{U}_{o1} = 100\sqrt{2}\angle 0^\circ \text{ V}, \dot{U}_0 = 100\sqrt{2}\angle 90^\circ \text{ V}, i = 0.1\angle -45^\circ \text{ A}$$

$$u_0 = 200(\cos 10^3 t + 90^\circ) \text{ V}$$