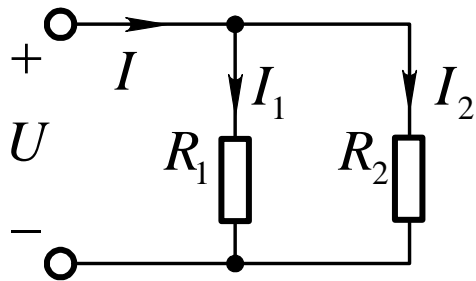


# 电阻的并联等效

电阻的并联：各电阻都接到同一对节点之间，从而各电阻承受相同电压。




$$I = I_1 + I_2 = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} = (G_1 + G_2)U = G_{\text{eq}}U$$

$$G_{\text{eq}} = G_1 + G_2 \quad \longrightarrow \quad G_{\text{eq}} = \sum_{k=1}^N G_k$$

# 电阻的并联等效

**电阻的并联：**各电阻都接到同一对节点之间，从而各电阻承受相同电压。

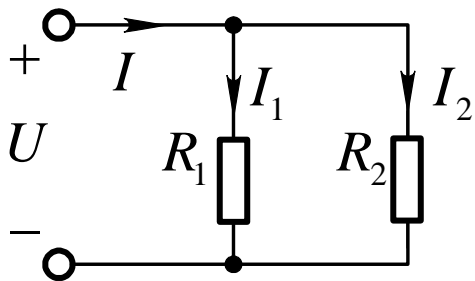


$$R_{\text{eq}} = \frac{1}{G_{\text{eq}}} = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2}$$

➡

$$R_{\text{eq}} = \frac{1}{G_{\text{eq}}} = \frac{1}{\sum_{k=1}^N G_k} = \frac{1}{\sum_{k=1}^N \frac{1}{R_k}}$$

# 电阻的并联等效

并联的应用：电阻的并联常用于分流。

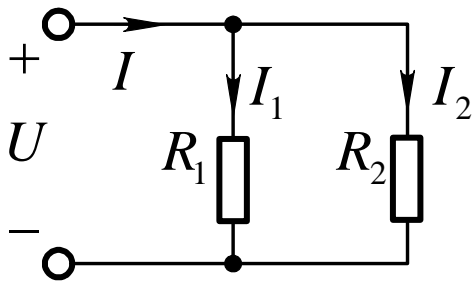

$$I_1 = G_1 U = \frac{G_1}{G_1 + G_2} I = \frac{R_2}{R_1 + R_2} I$$

$$I_2 = G_2 U = \frac{G_2}{G_1 + G_2} I = \frac{R_1}{R_1 + R_2} I$$

$$I_k = G_k U = G_k (R_{\text{eq}} I) = \frac{G_k}{G_{\text{eq}}} I$$

功率分配

$$\left. \begin{aligned} P_1 &= UI_1 = G_1 U^2 \\ P_2 &= UI_2 = G_2 U^2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = \frac{P_1}{P_2} = \frac{G_1}{G_2}$$