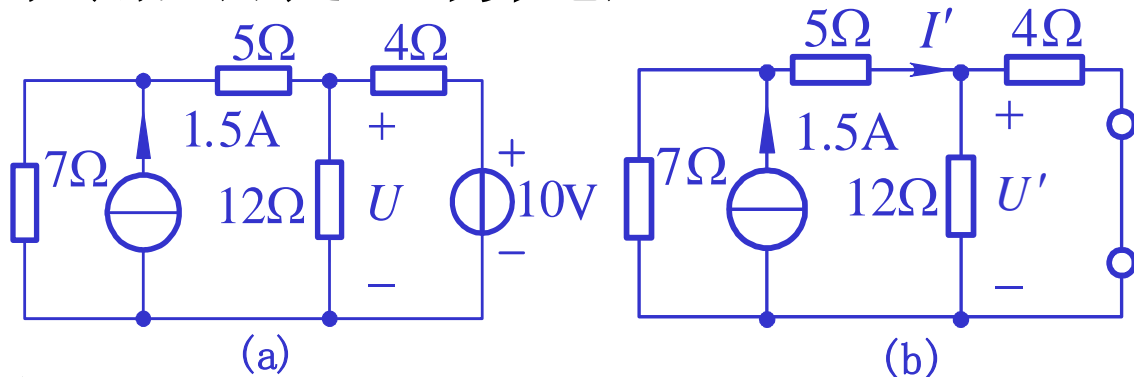


叠加定理例题

例1 用叠加定理计算电压 U 。





解:

$$I' = \frac{7\Omega \times 1.5\text{A}}{(4 // 12)\Omega + (5 + 7)\Omega} = 0.7\text{A}$$

$$U' = (4 // 12)\Omega \times I' = 2.1\text{V}$$

叠加定理例题

例1 用叠加定理计算电压 U 。

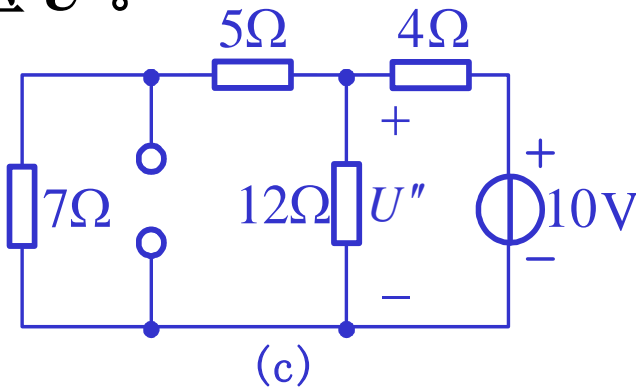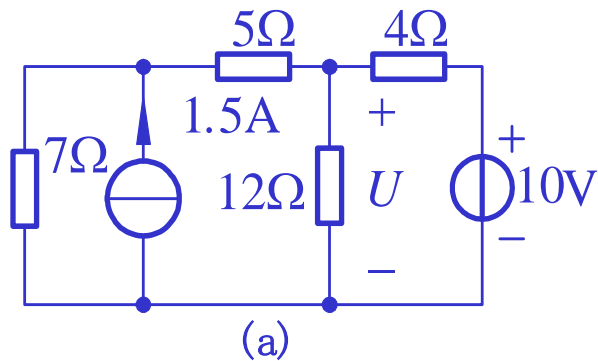

解:

$$U'' = \frac{(5+7) // 12}{(5+7) // 12 + 4} \times 10V = 6V$$

$$U' = (4 // 12)\Omega \times I' = 2.1V$$

$$U = U' + U'' = 8.1V$$