
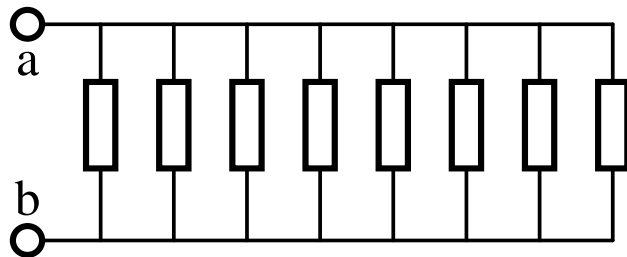
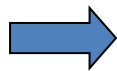


# 电阻星形联接和三角形联接例题

例5 图中电阻均为 $R$ ，求电路的a b端口的等效电阻。

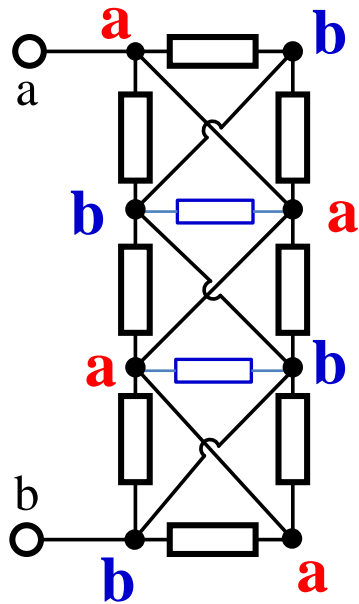

$$R_{eq} = \frac{1}{8} R$$

$$R'_{eq} = \frac{1}{10} R$$