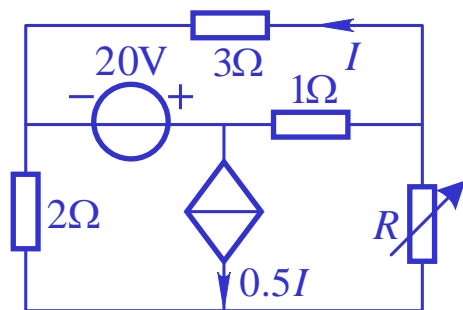


戴维南定理例题


例3 图示的电阻 R 可调，试求 R 可获得的最大功率是多少？



解：1)计算开路电压

$$I = 20\text{V} / (1\Omega + 3\Omega) = 5\text{A}$$
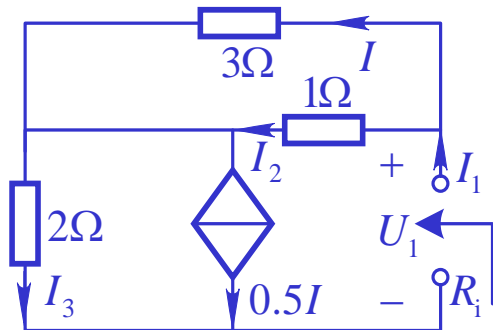
$$U_{oc} = I \times 3\Omega - 0.5I \times 2\Omega = 10\text{V}$$



2)计算等效电阻

$$3\Omega \times I = 1\Omega \times I_2 \quad I_3 = I + I_2 - 0.5I = 3.5I$$

$$R_i = \frac{U_1}{I_1} = \frac{1\Omega \times I_2 + 2\Omega \times I_3}{I + I_2} = \frac{1\Omega \times 3I + 2\Omega \times 3.5I}{I + 3I} = 2.5\Omega$$

3)求最大功率

$$\left\{ \begin{array}{l} R = R_i = 2.5\Omega \\ P_{\max} = U_{oc}^2 / 4R_i = 10\text{W} \end{array} \right.$$

