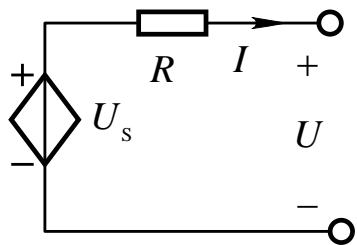


含源支路的等效变换

2 其它含源支路的等效

含受控源支路的等效



$$I_S = U_S / R \quad \Updownarrow \quad U_S = I_S R$$

